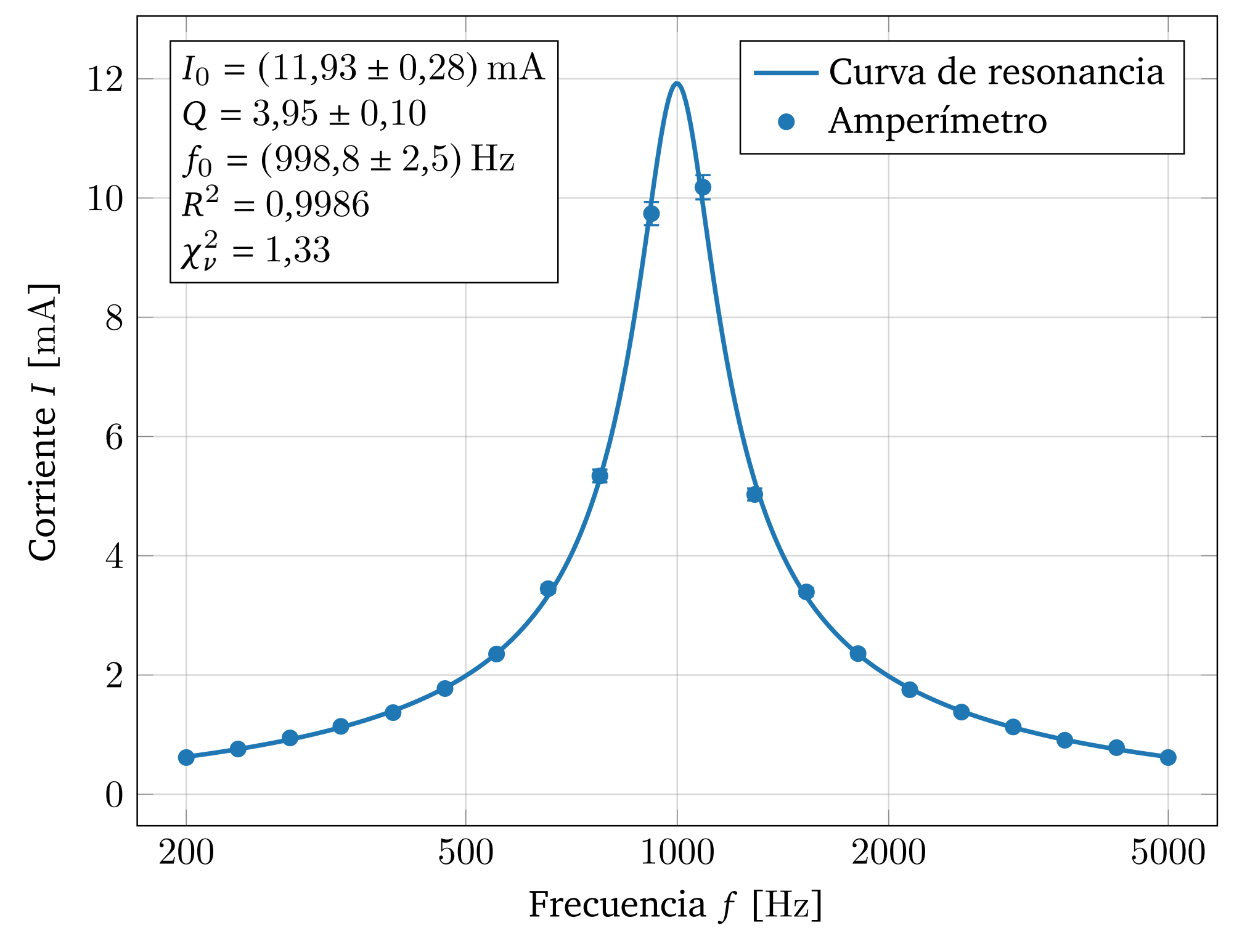

$I_0 = (11{,}93 \pm 0{,}28)\,\mathrm{mA}$
$Q = 3{,}95 \pm 0{,}10$
$f_0 = (998{,}8 \pm 2{,}5)\,\mathrm{Hz}$
$R^2 = 0{,}9986$
$\chi^2_\nu = 1{,}33$
Curva de resonancia
Amperímetro
Corriente I [mA]
0
2
4
6
8
10
12
200
500
1000
2000
5000
Frecuencia f [Hz]